



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN MICROELECTRÓNICA

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DIGITALES

Diseño e Implementación de un Procesador Simple de Arquitectura RISC

Alumno: Agustín Galdeman

Fecha: 22 de junio de 2025

Buenos Aires, Argentina

1. Introducción

El propósito de este trabajo es diseñar y testear en simulación un microprocesador de arquitectura sencilla, construido íntegramente en *SystemVerilog* y debugueado mediante *EDA Playground*. El proyecto persigue dos objetivos principales:

1. **Comprender el flujo completo de diseño digital:** desde la especificación de la *Instruction Set Architecture* (ISA) hasta la validación funcional mediante un banco de pruebas.
2. **Sentar las bases para extensiones futuras,** tales como introducción de etapas de *pipeline*, manejo de interrupciones o ampliación del set de instrucciones.

La ISA definida para este procesador emplea palabras de 32 bits con campos compactos que permiten, en un único ciclo de clock, ejecutar operaciones aritmético-lógicas, transferencias entre memorias y registros y saltos condicionales. Gracias a esta sencillez, el data-path puede implementarse en un solo nivel de lógica combinacional seguido de registros de salida, eliminando la complejidad de los *hazards* de *pipeline* para la versión inicial.

Para verificar la funcionalidad se ha desarrollado un **programa de prueba corto** que:

- Inicializa un registro con el valor 10,
- Ejecuta un bucle **STORE--LOAD--SUB--JNZ** que decrementa dicho registro mientras almacena los valores en memoria.
- Tras detectar *zero*, sale del bucle para realizar dos escrituras finales antes de entrar en un *idle loop*.

Este flujo pone a prueba los componentes críticos del diseño: decoder, ALU, banco de registros, acceso a memoria de datos, actualización de flags y lógica de salto. La sección siguiente detalla la arquitectura interna y la asignación de campos de la instrucción, seguida de un análisis paso a paso de la ejecución del programa de prueba y del estado final esperado del sistema.

2. Arquitectura del procesador

2.1. Vista general

El procesador se organiza en un único ciclo *fetch-decode-execute-writeback* y está formado por los módulos:

- **RegBank** — Banco de 16 registros de propósito general de 32 bits con dos puertos de lectura (**rsA**, **rsB**).
- **ALU** — Soporta ADD, SUB, ABS, SHL, operaciones lógicas (AND, OR, XOR) y negación de B. Genera los flags *zero* (Z) y *sign* (S) y sus versiones negadas.
- **PMEM** — Memoria de programa de 256x32 bits accedida mediante el program counter (PC).
- **DMEM** — Memoria de datos 256 x 32bit orientada a bytes. Las instrucciones LOAD y STORE acceden a ella.
- **Unidad de control** (dentro de **core**) — Decodifica la instrucción de 32 bits (ver Tabla 1) y genera las señales de control: escritura de registro, escritura de memoria, fuente del operando B, selección de fuente de **rd**, escritura de flags y control de salto.

2.2. Formato de instrucción

La palabra de 32 bits se divide de la siguiente forma (Tab. 1):

bit 31	30	29	28	27	26	25–23	22–20
R	M	J	F	L	RS	cond	alu_op
19–12				11–8	7–4	3–0	
Literal _[7:0]				rsB	rsA	rd	

Cuadro 1: Campos de la instrucción.

R Habilita escritura en **RegBank**.

M Habilita escritura en **DMEM**.

J Escribe PC si la condición se cumple (**cond.ok**).

F Habilita la actualización de flags Z/S.

L Selecciona operando B: literal (1) o **rsB** (0).

RS Selección de fuente para **rd**: 0 ALU / 1 **DMEM**.

2.3. Circuito de control: máquina de estados implícita

El procesador cada instrucción recorre en un solo pulso:

1. **IF** Lectura de instrucción desde PMEM[PC].
2. **ID** Decodificación y lectura de registros/literal.
3. **EX** Operación ALU o cálculo de dirección de memoria.
4. **MEM** Acceso a DMEM (si corresponde).
5. **WB** Escritura en RegBank y/o actualización de flags.

El salto condicional se resuelve en la misma etapa **WB** mediante *cond.ok*. No hay *pipeline*; por lo tanto, no aparecen inconvenientes de *hazards* al nivel actual de complejidad.

3. Programa de prueba cargado en PMEM

3.1. Listado

	addr	instr		comentario
1	0	NOP		; ciclo de relleno
3	1	MOVE r1, #10		; R1 10
4	2	STORE [r1], r1		; DMEM[R1] R1
5	3	LOAD r2, #5		; R2 DMEM[5]
6	4	SUB r1, #1	; F=1	; R1 R1-1, actualiza Z/S
7	5	JNZ 2		; while (R1 != 0) repeat
8	6	STORE [0], r2		; DMEM[0] R2
9	7	STORE [11], r2		; DMEM[11] R2
10	8	JUMP 8		; bucle infinito

3.2. Secuencia de ejecución

1. Inicialmente R1 toma el valor 10.
2. El bucle 2–5 escribe R1 en su propia dirección, decreenta el registro y vuelve a empezar mientras Z = 0. Tras 10 iteraciones:

$$R1 = 0, \quad DMEM[10:1] = \{10, 9, \dots, 1\}$$

3. Al salir del bucle, se copian dos valores de R2 a memoria: DMEM[0] y DMEM[11].
4. El salto incondicional en la dirección 8 mantiene al procesador en un *idle loop*.

3.3. Estado final esperado

R1	=	0	DMEM[0]	=	5
R2	=	5	DMEM[1]	=	1
Z	=	1	DMEM[2]	=	2
S	=	0	...		

3.4. Señales Medidas

La Figura 1 muestra la traza obtenida en EPWave para la ejecución del programa de prueba. Para que la correcta secuencia de eventos sea evidente y se pueda justificar cada transición del PC, se añadieron las siguientes señales:

1. Reloj y programa

- `clk_i` — señal de clock.
- `PC[7:0]` — dirección de instrucción.
- `pmem_dt_i` — palabra de instrucción.

2. Control principal

- `opcode_reg_we` (R)
- `opcode_mem_we` (M)
- `opcode_pc_we` (J)
- `opcode_flg_we` (F)
- `cond_ok` — resultado del comparador de salto.

3. Banco de registros

- `reg_wr_i` — strobe de escritura.
- `reg_addr_i` — rd.
- `reg_dt_i` — dato escrito.

4. ALU y flags

- `alu_dt` — resultado de la operación.
- `alu_fZ` — flag Z combinacional.
- `alu_fZ_r` — flag Z latchada.

5. Memoria de datos

- `dmem_wr_o` — strobe de escritura en DMEM.
- `dmem_addr_o` — dirección de acceso.
- `dmem_dt_o` — dato escrito.
- `dmem_dt_i` — dato leído (LOAD).

Estas señales permiten comprobar:

- La transición `PC = 4 → 5` con `alu_dt = 0` y `alu_fZ = 1`, seguida de `cond_ok = 0`, lo que provoca que el PC avance a 6.
- Las escrituras consecutivas en `DMEM[10:1]` durante el bucle, y las escrituras finales en `DMEM[0]` y `DMEM[11]`.
- La evolución de R1 (`10 → 0`) y R2 (`0 → 5`).

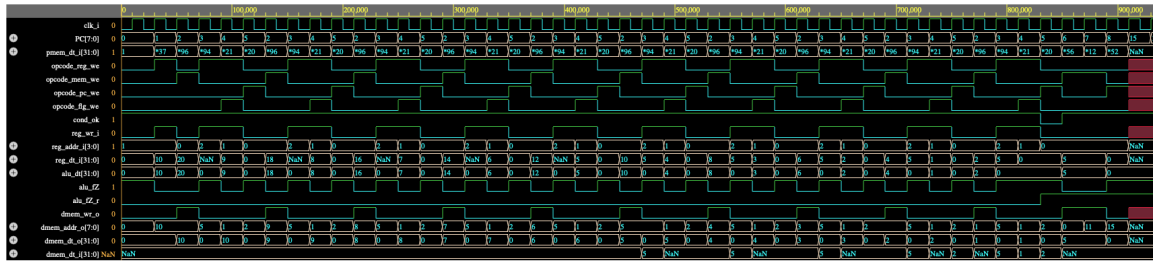


Figura 1: Señales del procesador.

Puede encontrarse la simulación en el siguiente link: Proyecto de EDA Playground